

Návrh číslicových systémů (INC)

Otto Fučík

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
Božetěchova 2, 612 66 Brno




- Kontrola znalostí
 - Půlsestrální zkouška (25 bodů)
 - Projekt (20 bodů) – zápočet
 - Semestrální zkouška (55 bodů)
 - Min. 5 bodů z projektu - podmínka nutná pro získání zápočtu
- Pravidla
 - Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné ji vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body (z celkem 55 bodů); v opačném případě bude přiděleno 0 bodů
 - Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, příslušné body nebudou uděleny a bude zváženo zahájení disciplinárního řízení

- 1822 (Ch. Babbage)
 - Informace mohou být reprezentovány čísly
- 1854 (G. Boole)
 - Matematický aparát umožňující efektivní práci s dvoustavovými (binárními, 0 a 1) funkcemi, výrazy a jejich algebrou
 - Umožňuje systematický návrh a optimalizaci základních stavebních prvků číslicových systémů – tzv. logických obvodů
- 1904 (E. V. Huntington)
 - Rozvinutí a doplnění Booleovy algebry
- 1938 (C. E. Shannon)
 - Využití Booleovy algebry pro návrh log. obvodů (diplomová práce)
 - Použití relé pro realizaci logických operací - sepnuto a rozepnuto (0 a 1)

1st. Disjunctive Syllogism.		
Either X is true, or Y is true (exclusive),	$x + y - 2xy = 1$	
But X is true,	$x = 1$	
Therefore Y is not true,	$\therefore y = 0$	
Either X is true, or Y is true (not exclusive),	$x + y - xy = 1$	
But X is not true,	$x = 0$	
Therefore Y is true,	$\therefore y = 1$	
2nd. Constructive Conditional Syllogism.		
If X is true, Y is true,	$x(1 - y) = 0$	
But X is true,	$x = 1$	
Therefore Y is true,	$\therefore 1 - y = 0$ or $y = 1$.	
3rd. Destructive Conditional Syllogism.		
If X is true, Y is true,	$x(1 - y) = 0$	
But Y is not true,	$y = 0$	
Therefore X is not true,	$\therefore x = 0$	
4th. Simple Constructive Dilemma, the minor premiss exclusive.		
If X is true, Y is true,	$x(1 - y) = 0$, (41),	
If Z is true, Y is true,	$z(1 - y) = 0$, (42),	
But Either X is true, or Z is true,	$x + z - 2xz = 1$, (43),	
From the equations (41), (42), (43), we have to eliminate x and z . In whatever way we effect this, the result is		
	$y = 1$;	
whence it appears that the Proposition Y is true.		

Analogue Between the Calculus of Propositions and the Symbolic Relay Analysis		
Symbol	Interpretation in relay circuits	Interpretation in the Calculus of Propositions
X	The circuit X.	The proposition X.
0	The circuit is closed.	The proposition is false.
1	The circuit is open.	The proposition is true.
$X + Y$	The series connection of circuits X and Y	The proposition which is true if either X or Y is true.
XY	The parallel connection of circuits X and Y	The proposition which is true if both X and Y are true.
X'	The circuit which is open when X is closed, and closed when X is open.	The contradictory of proposition X.
$=$	The circuits open and close simultaneously.	Each proposition implies the other.

- Efektivní tvorba (rozměry, spolehlivost, příkon) elektronických obvodů pracujících s binárními hodnotami
- 1906 (L. de Forest)
 - Vynález elektronky (zesilování signálů)
- 1947 (W. B. Shockley, J. Bardeen a W. H. Brattain)
 - Vytvoření tranzistoru (rozměry, příkon, cena, spolehlivost)
- 1958 (J. Kilby)
 - Vynález integrovaných obvodů (IO) - umožnil umístění mnoha tranzistorů (dnes miliardy) na polovodičovou destičku
- 1966 (R. Dennard)
 - Vynález pamětí DRAM - realizace spolehlivých a rychlých elektronických pamětí s velkou kapacitou
- Budoucnost? (nanotechnologie, kvantové jevy...)

 

- Exponenciální růst složitosti čipů
- „Počet tranzistorů, které mohou být umístěny na integrovaný obvod, se při zachování stejné ceny zdvojnásobí zhruba každých 18 měsíců“
- Dnešní technologie výroby umožňují integrovat miliardy tranzistorů v jednom čipu
 - Umíme je efektivně využít?

[Zdroj: http://www.intel.com/pressroom/kits/events/moores_law_40th/index.htm?iid=tech_mooreslaw+body_presskit]

 



Fig. 2 Number of components per integrated function for minimum cost per component extrapolated vs time.

Mooreův zákon: Stav v roce 2022



Our World
in Data

Semiconductor
device
fabrication

 

MOSFET scaling
(process nodes)

10 μm – 1971
6 μm – 1974
3 μm – 1977
1.5 μm – 1981
1 μm – 1984
800 nm – 1987
600 nm – 1990
350 nm – 1993
250 nm – 1996
180 nm – 1999
130 nm – 2001
90 nm – 2003
65 nm – 2005
45 nm – 2007
32 nm – 2009
22 nm – 2012
14 nm – 2014
10 nm – 2016
7 nm – 2018
5 nm – 2020
3 nm – 2022

Future
2 nm ~ 2024

Moore's Law: The number of transistors on microchips doubles every two years

Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. This advancement is important for other aspects of technological progress in computing – such as processing speed or the price of computers.

Transistor count

50,000,000,000

10,000,000,000

5,000,000,000

1,000,000,000

500,000,000

100,000,000

50,000,000

10,000,000

5,000,000

1,000,000

500,000

100,000

50,000

10,000

5,000

1,000


Data source: Wikipedia ([wikipedia.org/wiki/Transistor_count](https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count))

OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser.


Zdroje: https://en.wikipedia.org/wiki/Moore%27s_law https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count

 - Srovnání s výpočetními stroji, které byly sestaveny před vynálezem tranzistoru




[Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Accelerating_change#/media/File:Moore's_Law_over_120_Years.png]

 - Spekulativní srovnání s „biologickými výpočetními stroji“




[Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Accelerating_change#/media/File:PPTExponentialGrowthof_Computing.jpg]

 - Čip pro AI Cerebras WSE-2 má 2,6 bilionů (10^{12}) tranzistorů
 - Největší GPU má „pouze“ 54,2 miliard (10^9) tranzistorů
 - Využívá maximální plochu křemíku, kterou lze vyrobit z Si plátky o průměru 300 mm
 - Obsahuje 850.000 AI jader a paměť 40 GB




[Zdroj: <https://www.cerebras.net/product-chip/>]

- 1 Angstrom = 100 pm = 0,1 nm

 

 Mooreův zákon: Ilustrace zmenšování rozměrů




[Zdroj: By Cmglee - Own work, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16991155>]

- Růst výpočetní výkonnosti



[Zdroj: <https://blog.adobe.com/en/publish/2022/11/08/fast-forward-comparing-1980s-supercomputer-to-modern-smartphone>]


- Zmenšují se rozměry a klesá hmotnost

 

[Zdroj: <https://blog.adobe.com/en/publish/2022/11/08/fast-forward-comparing-1980s-supercomputer-to-modern-smartphone>]




- Logický člen „invertor“

 - V technologii CMOS je sestaven ze dvou komplementárních tranzistorů MOSFET
 - Na základě velikosti vstupního napětí je tranzistor Q1 buď sepnut a Q2 rozepnut, nebo naopak
- Pro ilustraci si můžeme jejich funkci modelovat pomocí ideálních spínačů





(b)

V_{IN}	Q1	Q2	V_{OUT}
0.0 (L)	off	on	5.0 (H)
5.0 (H)	on	off	0.0 (L)

   



- Tranzistory nejsou ideální spínače
 - Nemají při sepnutí nulový vnitřní odpor R_Q a při rozepnutí nekonečně velký izolační odpor
- Tranzistory a spoje mezi logickými členy mají nenulové parazitní kapacity C
- Parazitní kapacity je třeba nabíjet a vybíjet proudem i
- Průchodem proudu i přes odpory R_Q vzniká na těchto odporech úbytek napětí $U = i \cdot R_Q$
- Příkon obvodu: $P = U \cdot i = i^2 \cdot R_Q$
- Dodaná energie se promění v teplo, které je třeba z obvodu odvést

  

- Náboj Q kondenzátoru C : $Q = C \cdot U [C] = I \cdot t [As]$
- Energie potřebná pro nabití kondenzátoru C :


$$E = 1/2 \cdot Q \cdot U = 1/2 \cdot C \cdot U^2 [J = Ws]$$

  - Nabití C : $E_C = E_{RQ1} = 1/2 \cdot C \cdot U^2$
- Vybití C : $E_C = E_{RQ2} = 1/2 \cdot C \cdot U^2$
- Cyklus nabití a vybití: $E_{0 \rightarrow 1 \rightarrow 0} = E_{RQ1} + E_{RQ2} = C \cdot U^2$
- Dynamický příkon potřebný pro periodické nabíjení a vybíjení C : $P[W] = \frac{E[Ws]}{t[s]} = E[Ws] \cdot f[Hz] = C \cdot U^2 \cdot f$
- f ...frekvence změn 0-1-0 (frekvence hodinového signálu)




- Pollackovo pravidlo
 - Skutečně využitelný výpočetní výkon je zhruba úměrný druhé odmocnině počtu tranzistorů - neroste tedy lineárně se zvyšováním počtu tranzistorů (je to dáno omezeními v architektuře výpočetních obvodů)
 - 4x více tranzistorů $\sim$ cca 2x větší výpočetní výkon
 - Spotřeba energie však (při konstantním rozměru tranzistoru) roste zhruba lineárně s nárůstem počtu tranzistorů
 - 4x více tranzistorů $\sim$ cca 4x větší spotřeba energie
- Mooreův zákon
 - Počet tranzistorů roste cca 2x za 1,5 roku
 - Rozměr tranzistoru je cca poloviční - plocha tranzistorů, kterou tranzistor zabírá tedy klesá cca 4x za 1,5 roku
 - Menší plocha tranzistoru vede na menší parazitní kapacity, což vede snižuje dynamický příkon tranzistorů

 - Koomeyův zákon
 - Množství výpočtů na jednotku energie se zdvojnásobí přibližně každého 1,6 roku




[Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Koomey%27s_law]

 - Hustota energie [W/cm^2] roste s přibližně lineárně s výkonností
- Dodaná energie se přemění v teplo, které se musí odvést
- Odvod tepla (chlazení) je technologicky náročné či dokonce nemožné, což limituje dosažitelnou výpočetní výkonnost




[Zdroj: R. Ronen, A. Mendelson, K. Lai, Shih-Lien Lu, F. Pollack and J. P. Shen, "Coming challenges in microarchitecture and architecture," in Proceedings of the IEEE, vol. 89, no. 3, pp. 325-340, March 2001]

 - Složitost integrovaných obvodů roste o cca 60 % ročně
- Produktivita práce pouze o cca 20 % ročně



[Zdroj: B. Smith, "Burton Smith's Multithreaded Success Strategy" in IEEE Design & Test of Computers, vol. 16, no. 04, pp. 7-13, 1997]

 - Internet věcí (Internet of Things – IoT)
 - Propojené vestavěné systémy pro sběr a výměnu dat



[Zdroj: J. Straw: <http://disrupted.com/disrupted-electronics-internet-things-may-create-moores-law-steroids/>]

- Analogové systémy nejsou pro řešení některých úloh použitelné
 - Např. nelineární funkce (šifrování apod.)
- Číslicové systémy lze programovat pro vykonávání libovolného vyčíslitelného algoritmu (omezeno velikostí paměti a dobou výpočtu)
- Informace může být ve fyzicky realizovaném číslicovém systému reprezentována s mnohem větší přesností a ve větším rozsahu hodnot než v analogovém (signál/šum)
 - Přesnost a rozsah hodnot mohou být teoreticky libovolné (omezeno velikostí paměti a dobou výpočtu)
- Činnost analogových obvodů je v praxi výrazněji limitována řadou fyzikálních veličin
 - Šum, teplotní výkyvy, stárnutí součástek apod.

- Informace reprezentovaná číslicově se lépe ukládá a čte
- Číslicové obvody umožňují realizovat detekci chyb a jejich opravu
- Pro stejnou posloupnost vstupních hodnot produkuje číslicový systém vždy stejné výsledky
 - Např. viz klasická gramofonová deska vs. kompaktní disk
- Návrh číslicových systémů (nazývaných též "logické systémy") pracuje pouze s dvouhodnotovými veličinami a logickými vztahy mezi nimi (Booleova algebra)
 - Číslicové systémy lze navrhovat, analyzovat a realizovat se znalostí relativně jednoduchých principů (náplň tohoto kurzu)
 - Návrh analogových obvodů vyžaduje hlubokou znalost funkce (matematických modelů) použitých součástek

- Číslicové systémy
 - Hierarchicky uspořádaná struktura, ve které jednotlivé subsystémy (komponenty) přenáší přes rozhraní informaci pomocí komunikačního média (vodiče)
 - S ohledem na zjednodušení návrhu je výhodné, když komponenty a komunikace mezi nimi je co nejjednodušší => 1bitové hodnoty
 - Proto tvoříme číslicové systémy sestavené z komponent, které pracují a komunikují pouze s 1bitově reprezentovanou informací (nejjednodušší možná forma = jednoduché, spolehlivé, levné...)
 - Umožňují efektivní tvorbu výpočetních strojů (počítače), které zpracovávají binárně kódované informace pomocí logických obvodů (Booleova algebra)

1. Distributivní komplementární svaz

- Obsahuje alespoň dva prvky

2. Šestice $(B, +, \cdot, ', 0, 1)$

- B neprázdná množina s alespoň dvěma různými prvky
- $+$ logický součet (binární operace)
- $\cdot$ logický součin (binární operace)
- $'$ komplement (unární operace)
- 0 nejmenší (nulový) prvek (infimum)
- 1 největší (jedničkový) prvek (supremum)
- Definuje množinu prvků, množinu operátorů, axiomy (postuláty) a teoremy (věty)
- Dvuhodnotová Booleova algebra
 - Axiomy a teoremy Booleovy algebry (1854) jsou definovány obecně
 - My se omezíme na algebru, ve které logické proměnné a výsledky logických funkcí mohou nabývat pouze hodnot 0 a 1 ($0 \neq 1$)

- Základní
 - Logický součet (disjunkce, spojení, sjednocení, OR): $x \vee y$, $x + y$
 - Logický součin (konjunkce, průsek, průnik, AND): $x \wedge y$, $x \cdot y$
 - Negace (inverze, doplněk, komplement, NOT): x' , $\bar{x}$, $\neg x$, $\sim x$
- Shefferova funkce (negace log. součinu, NAND): $x \uparrow y$, $\overline{x \cdot y}$
- Pierceova funkce (negace log. součtu, NOR): $x \downarrow y$, $\overline{x + y}$
- Exkluzivní log. součet: $x \oplus y$, $\overline{x \equiv y}$, $\bar{x} \cdot y + x \cdot \bar{y}$
 - Pro 2 proměnné též nonekvivalence (součet modulo 2)
- Ekvivalence (totožnost, rovnost, XNOR): $x \Leftrightarrow y$, $x \equiv y$, $\bar{x} \cdot \bar{y} + x \cdot y$
- Implikace: $x \Rightarrow y$, $x \rightarrow y$, $\bar{x} + y$
- Inhibice (negace implikace) $\overline{x \Rightarrow y}$, $x \nrightarrow y$, $x \cdot \bar{y}$
- Kontradikce: výsledkem je konstanta 0 (nezávisle na vstupech)
- Tautologie: výsledek je konstanta 1 (nezávisle na vstupech)
- Logické operace jsou realizovány logickými členy

- Pokud platí nějaké tvrzení, tak platí i duální tvrzení, které vznikne vzájemnou záměnou operací „+“ a „·“ a prvků 0 a 1

$$0 \rightarrow 1 \quad 1 \rightarrow 0 \quad "+" \rightarrow "." \quad "." \rightarrow "+"$$

- Příklad:

$$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c) \rightarrow a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

- Poznámka


- Pokud platí jisté tvrzení, není třeba dokazovat tvrzení duálního tvrzení

- Logické proměnné $x_1, x_2, \dots, x_n$
 - Nabývají hodnot 0 a 1 (logické konstanty)
 - Budeme značit písmeny: $A, B, C, \dots, a, b, c, \dots, x_1, x_2, x_3, \dots$
 - Poznámka: pro jednodušší zápis budeme logický součin značit jak symboly „ $X \cdot Y$ “, tak „ XY “ – pozor na záměnu s proměnnou „ XY “
- Logická funkce $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ je zobrazení $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$
 - Hodnota log. funkce je buď 1, nebo 0, v závislosti na hodnotách (0, 1) jednotlivých proměnných $x_1, x_2, \dots, x_n$
 - Pro n proměnných (každá má 2 možné hodnoty) máme 2^n možností, jak jim přiřadit hodnoty
 - Existuje celkem 2^{2^n} různých log. funkcí n proměnných
- Logický výraz (řetězec symbolů)
 - Obsahuje log. konstanty, log. proměnné a log. operátory
 - Log. výrazy lze upravovat a zjednodušovat s využitím Booleovy algebry – cílem je splnění daných kritérií (cena, rychlost, příkon atd.)

- Normální báze – (x, y, z)
 - Proměnným jsou přiřazeny váhy mocnin báze 2
- Log. funkce – $F(x, y, z)$
 - Vstupní stav – kombinace vstupních log. proměnných (vstupů)
 - Stavový index s – desítkové číslo udávající hodnotu log. stavu
 - Neurčený stav X (anglicky don't care)
 - Stav, kdy není třeba určit, zda při daném vstupním stavu má pravdivostní hodnota funkce $F(x, y, z)$ hodnotu 0, nebo 1
 - Log. funkce určená – pro všechny možné vstupní stavy existuje jednoznačné určení pravdivostních hodnot log. funkce $F(x, y, z)$

stavový index s	vstupní stav			pravdivostní hodnoty $F(x, y, z)$
	4	2	1	
	x	y	z	
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	X
6	1	1	0	1
7	1	1	1	X



 
- Neorientovaný graf
- Reprezentace log. funkce N proměnných
 - S více než čtyřmi rozměry se špatně pracuje
- Uzly
 - Reprezentují hodnoty vstupního stavu
 - Počet uzlů je 2^N
- Hrany
 - Spojují uzly, které se liší pouze v jedné proměnné (sousednost)



- Použití (bude probráno později)
 - Pro minimalizaci log. funkcí
 - Proměnnou, ve které se liší uzly krychle, lze eliminovat
 - Např.: pro dvourozměrnou krychli a stavy 3 (binárně 11) a 2 (binárně 10) platí:

$$yz + y\bar{z} = y$$

   - Prvky množin jsou znázorněny jako uzavřené plochy
- Log. součet = sjednocení příslušných ploch
- Log. součin = průnik příslušných ploch
- Příklad:
 - Reprezentace distributivního zákona pomocí tzv. Vennových diagramů



- Log. výrazy v disjunktivní formě a pravdivostní tabulka

$$f_0 = 0$$

$$f_1 = (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2)$$

$$f_2 = (x_1 \cdot \bar{x}_2)$$

$$f_3 = (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + x_1 \cdot \bar{x}_2)$$

$$f_4 = (\bar{x}_1 \cdot x_2)$$

$$f_5 = (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \cdot x_2)$$

$$f_6 = (x_1 \cdot \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \cdot x_2)$$

$$f_7 = (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + x_1 \cdot \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \cdot x_2)$$

$$f_8 = (x_1 \cdot x_2)$$

$$f_9 = (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + x_1 \cdot x_2)$$

$$f_{10} = (x_1 \cdot \bar{x}_2 + x_1 \cdot x_2)$$

$$f_{11} = (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + x_1 \cdot \bar{x}_2 + x_1 \cdot x_2)$$

$$f_{12} = (\bar{x}_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2)$$

$$f_{13} = (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2)$$

$$f_{14} = (x_1 \cdot \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2)$$

$$f_{15} = (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + x_1 \cdot \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2) = 1$$

x_2	x_1	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

- Vennovy diagramy, logické funkce a operace



Kontradikce

$$f_0 = 0$$



Pierceova funkce (NOR)

$$f_1 = (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2) = \overline{x_1 + x_2} = (x_1 \downarrow x_2)$$



Inhibice

$$f_2 = (x_1 \cdot \bar{x}_2) = \overline{(x_1 \Rightarrow x_2)}$$



Negace (NOT)

$$f_3 = (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + x_1 \cdot \bar{x}_2) = \bar{x}_2$$



Inhibice

$$f_4 = (\bar{x}_1 \cdot x_2) = \overline{(x_2 \Rightarrow x_1)}$$



Negace (NOT)

$$f_5 = (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \cdot x_2) = \bar{x}_1$$



Exkluzivní součet (XOR)



$$f_6 = (x_1 \cdot \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \cdot x_2) = (x_1 \oplus x_2)$$



Shefferova fce (NAND)

$$f_7 = (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + x_1 \cdot \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \cdot x_2) = \overline{(x_1 \cdot x_2)} = (x_1 \uparrow x_2)$$

- Vennovy diagramy, logické funkce a operace

  	Log. součin (AND)	$f_8 = (x_1 \cdot x_2)$
	Ekvivalence (XNOR)	$f_9 = (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + x_1 \cdot x_2) = (x_1 \Leftrightarrow x_2)$
	Identita	$f_{10} = (x_1 \cdot \bar{x}_2 + x_1 \cdot x_2) = x_1$
	Implikace	$f_{11} = (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + x_1 \cdot \bar{x}_2 + x_1 \cdot x_2) = (x_1 + \bar{x}_2) = (x_2 \Rightarrow x_1)$
	Identita	$f_{12} = (\bar{x}_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2) = x_2$
	Implikace	$f_{13} = (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2) = (\bar{x}_1 + x_2) = (x_1 \Rightarrow x_2)$
	Log. součet (OR)	$f_{14} = (x_1 \cdot \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2) = (x_1 + x_2)$
	Tautologie	$f_{15} = (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 + x_1 \cdot \bar{x}_2 + \bar{x}_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_2) = 1$

- Definiční tabulka
 - Logický součet

+	0	1
0	0	1
1	1	1

Logický součin

.	0	1
0	0	0
1	0	1

- Logické operace se realizují tzv. logickými členy

- „+” ... log. člen OR
 - 0 0 → 0
 - 0 1 → 1
 - 1 0 → 1
 - 1 1 → 1
- „.” ... log. člen AND
 - 0 0 → 0
 - 0 1 → 0
 - 1 0 → 0
 - 1 1 → 1

- Chování log. členů lze definovat např. pravdivostní tabulkou

- OR

a	b	a+b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

AND




a	b	a·b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NOT



a	not(a)
0	1
1	0



- Pomocí základních log. členů AND, OR a NOT lze realizovat libovolný logický obvod a tedy i číslicový systém (viz dále)
 - Log. funkce AND a OR jsou (s použitím log. funkce NOT) komplementární (lze je vhodným způsobem vzájemně nahradit)
 - Dokonce stačí použít log. členy NAND a NOR pouze se dvěma vstupy (NAND = AND s invertorem na výstupu, nebo NOR = OR s invertorem na výstupu)
- Značení
 - Čtvercové značky - funkce logického členu je označena znaky "&" pro funkci AND, "1" pro funkci OR
 - Značky složené z křivek - rozšířené ve většině profesionálních systémů pro návrh logických obvodů (každý způsob značení má své výhody a nevýhody)

   


  - Standard IEEE/ANSI Std 91-1984
- Standard IEC 60617-12




- Číslicové systémy
 - Sestavujeme z obvodů, které navrhujeme za použití Booleovy algebry (práce s logickými výrazy)
 - Proto těmto obvodům říkáme též logické obvody
- Logické obvody dělíme do dvou skupin dle jejich chování
 - Kombinační logické obvody
 - Sekvenční logické obvody
- Kombinační i sekvenční logické obvody
 - Skládají se ze stejných elementárních prvků, tzv. logických členů
- Logické členy
 - Logické členy mají jeden či více vstupů a jeden výstup
 - Hodnota na výstupu log. členu je funkcí hodnot vstupních
 - Log. členy se též nazývají "hradla" (anglicky gate)

- Hierarchicky uspořádaná struktura, ve které jednotlivé komponenty zpracovávají a mezi sebou přenášejí informaci reprezentované v binární formě (log. úrovně)
 - Každá komponenta má kombinační chování
 - Vstup každé komponenty je připojen pouze k jednomu výstupu předchozí komponenty nebo ke zdroji log. "0" či "1" (nelze spojovat výstupy - není jasné, který výstup je platný)
 - Pozn.: tzv. montážní logické členy tuto podmínku neporušují, viz dále
 - Struktura neobsahuje cykly (zpětné vazby)
 - Funkční a časové chování lze odvodit z funkčního a časového chování jednotlivých komponent

 

- Hodnoty výstupních proměnných jsou závislé nejen na aktuální kombinaci hodnot vstupních proměnných, ale též na předchozích hodnotách vstupních proměnných a počátečním stavu
 - Říkáme, že sekvenční obvody mají "paměť"
 - Praktická realizace paměti stavu může být různá
- Aktuální hodnoty stavových proměnných
 - Uchovávají veškerou informaci o minulosti, která je potřebná pro stanovení budoucího chování obvodu

 


- Entropie (míra neurčitosti) vs. informace (míra určitosti)
 - S rostoucí mírou informace klesá míra entropie
 - Nejjednodušší případ je situace, kdy volíme ze dvou možností
 - Pokud se dozvíme, že jedna ze dvou možností platí, dostaneme elementární množství informace - bit (binary digit – binární číslo)
 - Binární informace je měřena v bitech (b) - počet jedniček nebo nul potřebných pro zakódování daných N možností
 - Množství informace - pokud máme N možností a nějaký fakt zúží počet možností na M, pak platí, že množství informace $I = \log_2(N/M)$ [bitů]
- Příklad
 - Hod mincí: $I_1 = \log_2(2/1) = 1$ b
 - Hod dvěma kostkami: $I_2 = \log_2(6 \cdot 6/1) = 5,2$ b

- Kódování = přidělení jisté reprezentace konkrétní informaci
 - Volba kódu výrazně ovlivňuje vlastnosti implementace příslušného systému (netriviální úloha)
- Problematika zahrnuje
 - Počet potřebných bitů (množství komponent – cena a spolehlivost systému)
 - Rychlost manipulace s bity (výkonnost systému)
 - Energetické nároky (změny hodnot odebírají nejvíce energie)
 - Délka (fixní, proměnná)
 - Čísla (bez a se znaménkem, pevná a plovoucí řádová čárka)
 - Kompresi (ztrátová, bezztrátová)
 - Šifrování, autorizace
 - Detekce, oprava chyb (redundance, dostupnost)
 - Odolnost proti rušení atd.

- Reprezentace
 - Abstraktní forma - pouze hodnoty 0 a 1
 - Reálná forma - "nízká" hodnota = 0, "vysoká" hodnota = 1
- Běžně dostupné technologie - elektronické obvody
 - Pracují s elektrickými veličinami - napětí, fáze, proud atd.
 - Elektrické napětí - dnes dominuje (lze snadno generovat i měřit, existuje dlouhodobá zkušenost)
- Hodnota napětí je ovlivněna
 - Nepřesnostmi při jeho generování i měření (reálný svět není diskrétní, ale spojitý)
 - Rušením, výrobními tolerancemi, prostředím (teplota) apod.
- Aby reálný číslicový systém pracoval spolehlivě, musí:
 - Tolerovat určitou chybu ("nízká" a "vysoká" hodnota)
 - Se chovat jako by byl diskrétní (abstrakce 0 a 1)

- Logické úrovně (pozitivní logika)
 - "Nízká", nula - hodnota napětí reprezentující abstraktní "0"
 - "Vysoká", jednička - hodnota nap. reprezentující abstraktní "1"
- Fyzická reprezentace logických úrovní
 - Obvody, které spolehlivě (nelze dodržet absolutně) zajistí, že není možno (za normálních podmínek) zaměnit "0" za "1"
- Realizace
 - Obvod má definován "ochranný" interval napětí mezi hodnotami reprezentujícími "0" a "1" (tzv. zakázaná oblast)
 - Napětí v zakázané oblasti není reprezentováno ani jako "0", ani jako "1" = nejsou zde definovány platné logické úrovně
 - Příklad:

 

- Informace (logické úrovně) se v číslicovém systému přenáší vodiči
 - Ve vodiči se může indukovat rušivé napětí, které se přičítá k napětí odpovídajícímu platné logické hodnotě => hodnota napětí se může dostat do zakázané oblasti a obvod pak nepracuje tak, jak je očekáváno
- Číslicové obvody proto musí být navrženy tak, aby odolávaly rušení z různých vnějších zdrojů
 - Hovoříme o tzv. elektromagnetické kompatibilitě – jedna ze základních vlastností všech elektronických zařízení
- Elektronická zařízení musí být certifikována tak, aby platilo
 - Nelze jej „zaručit“ - pracuje správně i při povolené úrovni elektromagnetického rušení daného pracovního prostředí
 - Samo neruší ostatní zařízení - nevyzařuje vyšší úroveň elektromagnetického rušení, než je povoleno



- Odrazy na vedení (vodičích)
 - Při šíření signálů dochází na konci vedení k jejich odrazům a zpětnému šíření k jejich zdroji
 - Elektrický signál se ve vodičích šíří konečnou rychlostí (shora omezeno rychlostí světla)
 - Odražený signál se přičítá k aktuální hodnotě na vedení – ovlivňování logických úrovní
 - Vedení je třeba tzv. impedančně přizpůsobit
- Změny odběru proudu obvodem (oproti ustáleným hodnotám)
 - Při změnách logických úrovní (přechody z 0->1 a 1->0)
 - Toto se projeví (díky úbytkům na napájecích rozvodech) změnami hodnot logických úrovní na výstupu
 - Nutno "odfiltrovat" pomocí blokovacích kondenzátorů na rozvodech napájecího napětí

- Náhradní schéma rozvodů napájecího napětí


- L – indukčnost (přívodní vodiče, piny IO)
- R – odpor propojovacích vodičů (Cu, Al)
- C – parazitní kapacity mezi vodiči
- I – odebíraný proud obvodu

- Zdroje rušivého napětí


 
 
- $U_R = I \cdot R$, $U_L = di/dt$
- LRC tvoří rezonanční obvod
- Zvlnění napájecího napětí (ripple) je způsobeno poklesy napětí na R a nabíjením a vybíjením LC



 - Mezi dvěma blízkými vodiči dochází vlivem parazitních kapacit k přeslechům (crosstalk)
 - Pokud se na vodiči V_1 skokově změní napětí ΔU_1 (např. změna hodnoty napětí z logické 0 do logické 1), pak se na vodiči V_2 projeví změna napětí
 - $\Delta U_2 = C1/(C1+C2) \cdot \Delta U_1$
- Lze omezit pečlivým vedením vodičů, ne však plně eliminovat



   
- Díky rušení se na spoje indukuje napětí, které se přičítá k užitečnému signálu (logickým úrovním)
 - Pokud by logický obvod pracoval tak, že překmit nad a pod rozhodovací (prahové) napětí by generoval pulsy na výstupu, nebyl by v případě přítomnosti rušení použitelný (jednalo by se o analogový komparátor)




- Řešení - logické obvody "vylepšují" hodnoty napěťových úrovní mezi vstupem a výstupem
 - Akceptují „horší“ a generuje "lepší" logické úrovně
 - Díky tomu pracují správně i při jisté úrovni rušení

Zdroj: <https://www.allaboutcircuits.com/textbook/digital/chpt-3/logic-signal-voltage-levels/>

 
- Logická 0
 - Obvod na vstupu akceptuje napětí v rozsahu 0 až U_{IL}
 - Obvod výstupu generuje napětí v rozsahu 0 až U_{OL}
 - Obvod má pásmo akceptovatelného šumu $U_{IL}-U_{OL}$
- Logická 1
 - Obvod na vstupu akceptuje napětí v rozsahu U_{IH} až U_{NAP}
 - Obvod výstupu generuje napětí v rozsahu U_{OH} až U_{NAP}
 - Obvod má pásmo akceptovatelného šumu $U_{OH}-U_{IH}$



 - Akceptované vstupní logické úrovně
- Generované výstupní logické úrovně




- Pásmo odolnosti proti rušení

 


[Zdroj: <https://www.allaboutcircuits.com/textbook/digital/cnpt-3/logic-signal-voltage-levels/>]

 - Sledovač (tzv. buffer)
 - Přenáší (kopíruje) logickou hodnotu ze vstupu na výstup
 - Vylepšuje logické úrovně



Převodní charakteristika


Symbol

 

- Obvod
 - Má zesílení $A > 1$
 - Má zpoždění $t_d > 0$


- Invertor

 - Invertuje (neguje) vstupní logickou hodnotu
- Vylepšuje logické úrovně



Převodní charakteristika

Symbol

 


- Obvod

- Má zesílení $A > 1$
- Má zpoždění $t_d > 0$

- Logické úrovně
 - Log. členy jsou konstruovány tak, aby byly za normálních podmínek (teplota, napájecí napětí, rušení atd.) schopny generovat log. úrovně v jistém intervalu hodnot a též rozlišovat log. úrovně v určitém rozmezí hodnot
- Odolnost proti rušení (DC Noise Margins)
 - Je zajištěna v určitém rozmezí tak, že log. člen je schopen akceptovat větší rozptyl vstupních hodnot log. úrovní, než jaký generuje na výstupu
 - Rušení může být generováno např. kosmickým zářením, elektromagnetickým polem, kolísáním napájecího napětí apod.
- Logický zisk (Fan-Out)
 - Počet vstupů log. členů, které můžeme zapojit na výstup daného členu, při kterém jsou ještě zaručeny správné hodnoty log. úrovní pro celý rozsah pracovních podmínek (napájecí napětí, teplota)
- Rychlost
 - Doba, které je třeba k přechodu signálu ze vstupu na výstup
 - Dána dobami přechodů mezi log. úrovněmi a dobou průchodu signálu
 - Závisí na konstrukci log. členů, na počtu jiných log. členů zapojených na jeho výstup, na délce vodičů, na konstrukci desky s plošnými spoji atd.
- Příkon
 - Závisí na konstrukci log. členu, na počtu členů, frekvenci změn log. úrovní, parazitních atd.

 
Platforma OMAP4430 - SoC pro mobilní zařízení



[Zdroj: Texas Instruments ^{intro-001}]

Platforma OMAP4430 - SoC pro mobilní zařízení

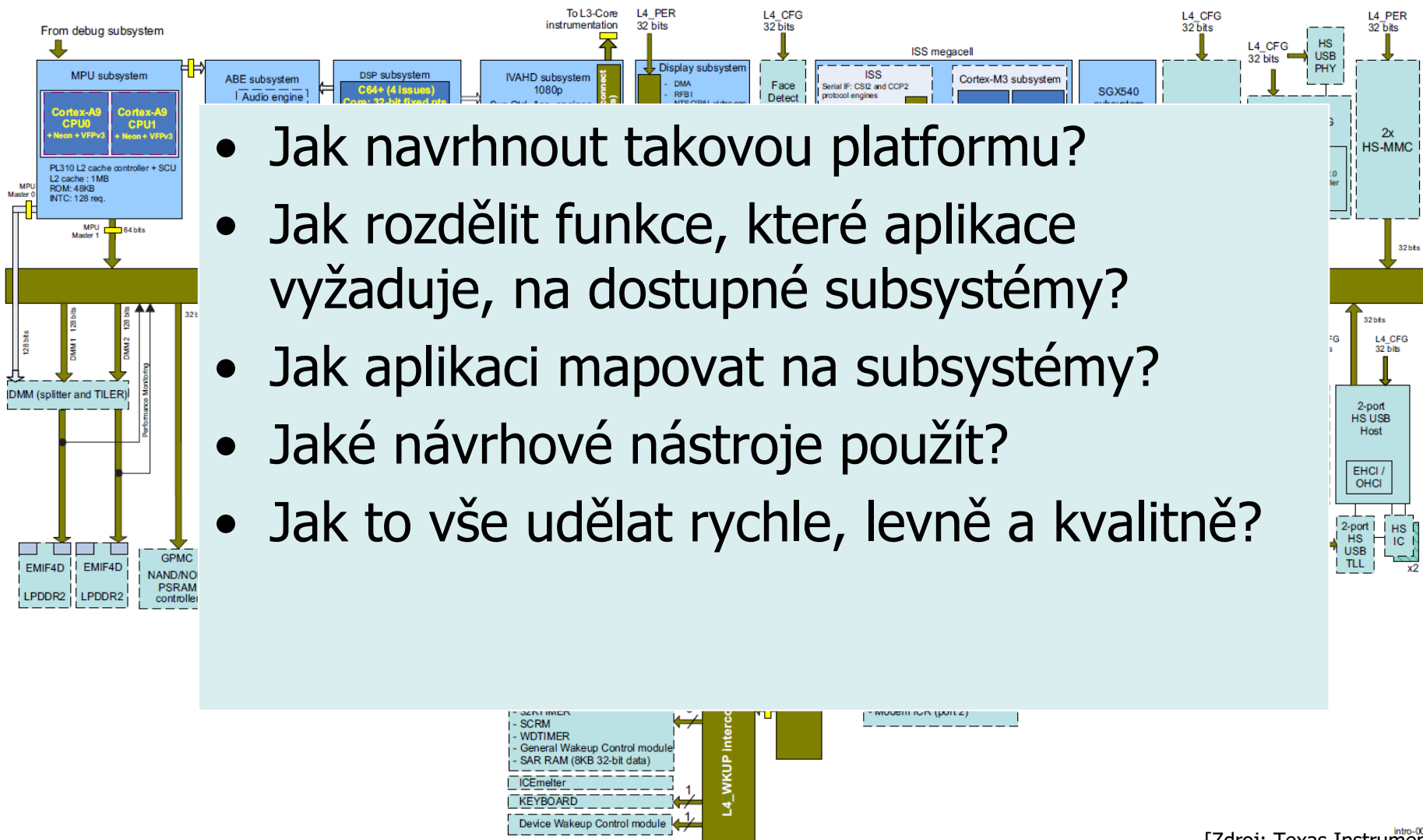- Jak navrhnout takovou platformu?
- Jak rozdělit funkce, které aplikace vyžaduje, na dostupné subsystémy?
- Jak aplikaci mapovat na subsystémy?
- Jaké návrhové nástroje použít?
- Jak to vše udělat rychle, levně a kvalitně?




[Zdroj: Texas Instruments^{intro-001}]


- Složité systémy
 - Jsou sestaveny z jednodušších komponent, které vzájemně komunikují a kooperují a společně utváří chování či vlastnost systému, jež jde nad rámec možností jednotlivých komponent
- Vědecké metody, inženýrský přístup, umění
 - Modelování, optimalizace, verifikace...
 - Vzdělání, zkušenosti, tradice, koncepce...
 - Invence, kreativita, estetika, vize, intuice...
- Kompromisy
 - Hledání kompromisů mezi potřebami uživatelů a možnostmi technologií (cena, výkonnost, spotřeba energie atd.)
- Prostředí
 - Je třeba respektovat životní prostředí a aspekty sociální, etické, zdravotní, bezpečnostní, výrobní, servisní a další

- Techniky návrhu
 - Dekompozice (struktura = komponenty + rozhraní)
 - Hierarchie (snaha o co nejvyšší úroveň abstrakce při návrhu)
 - Vhodná specifikace (popis struktury a chování)
 - Způsob popisu (shora-dolů, zdola-nahoru)
 - Automatizace návrhu (syntéza HW, kompilace SW)
 - Validace (testování, verifikace,...)
- Dekompozice systému a zavedení hierarchie vyžaduje definici rozhraní mezi subsystémy => rozhraní:
 - Umožňuje dekompozici systému a zavedení hierarchie
 - Izoluje jednotlivé subsystémy (komponenty) a různé technologie mezi sebou a umožňuje jejich vzájemné propojení
 - Umožňuje stavbu systému ze standardních komponent
 - Má často delší životnost než samotný systém (viz např. USB)

 - Modelování – specifikuje, co systém dělá
 - Proces získávání hlubší znalosti o systému jeho imitací
- Návrh (design) – specifikuje, jak systém pracuje
 - Strukturovaná tvorba výrobku
- Analýza – specifikuje, proč systém dělá to, co dělá
 - Proces získávání hlubší znalosti o systému jeho podrobným zkoumáním




 - Pro zjednodušení návrhu je výhodné používat hierarchický popis systémů
- Hierarchie zapouzdřuje (seskupuje) jednodušší obvody do složitějších celků (komponent), se kterými se lépe pracuje
- Příklad:
N jednobitových úplných sčítaček (FA) je seskupeno do jedné N-bitové úplné sčítačky





- Popis chování
 - Zápis algoritmu, který má obvod vykonávat
 - Matematický výraz
 - Programovací jazyk
 - Vývojový diagram
 - Tabulka
 - Časový diagram, atd.
 - Specifikace toho, co má systém dělat (ne toho, jak bude implementován)
 - Tvůrčí činnost, kterou lze jen omezeně automatizovat
- Popis struktury
 - Definice a propojení jednotlivých prvků systému
 - Schéma
 - Programovací jazyk, atd.
 - Specifikace toho, jak bude systém implementován (ne toho, co bude dělat)
 - Jednotlivé komponenty, ze kterých se systém skládá
 - Všechny signály, kterými se přenáší informace jak mezi komponentami, tak okolím
 - Tok informace v systému
 - Lze automatizovat

 - Popis chování (behaviorální, funkční), popis struktury, modelovací nástroje



[Obrázek: http://www.eet.bme.hu/~horvathp/contents/aramkortervezes/eloadasok/01_Abstraction_Levels_in_the_Digital_System_Modeling.pdf]

  - Nižší úrovně abstrakce nesou více informací o struktuře výsledného obvodu, vyšší popisují jeho chování
 - Přechody z vyšší do nižší úrovně abstrakce = kroky návrhu
- Příklad – úplná N-bitová sčítačka složená z 1bitových
 - Popsána algebraickými výrazy (popis chování) a jako logická síť (popis struktury)




Úroveň popisu	Úroveň abstrakce	Množství detailů
Systém	Nejvyšší	Nejméně
Přenosy mezi registry	↑	↓
Log. obvody a členy		
Tranzistory		
Polovodičová podložka	Nejnižší	Nejvíce

 - Příklad - součet členů posloupnosti
- Popis chování - programovacím jazykem
- Popis struktury - graficky schématem


$S_0 \leftarrow 0;$ *vynuluj registr*
for $i = 1$ to N do; *provšechna* V_i
 $(S_{i+1} \leftarrow S_i + V_i);$ *akumuluj*

- Funkční jednotka – sčítačka, provádí součet dvou čísel (mezivýsledek plus další člen posloupnosti)
- Registr S (paměť) uchovává (akumuluje) jednotlivé mezivýsledky
- Sčítačka a registr jsou propojeny signály
- Registr je na počátku nejprve signálem *Nuluj* vynulován a dále si postupně, na povel signálu *Ulož*, pamatuje novou hodnotu výsledku




- Osobní počítač
- Deska s plošnými spoji
- Integrovaný obvod
- Komponenta
- Logická buňka
- Hradlo
- Tranzistor
- Reprezentace informace (0, 1)

- Modem – SW a HW

 

 [Obrázek: A. P. Kalavade: System-Level Codesign of Mixed Hardware-Software Systems, University of California, Berkeley, Technical Report No. UCB/ERL M95/88, 1995]



- Shora-dolů (anglicky top-down)
 - Nejprve definujeme chování systému a postupně konkretizujeme jednotlivé části – od obecného po podrobný popis struktury (podklad pro výrobu)
- Zdola-nahoru (anglicky bottom-up)
 - Vycházíme z komponent, které máme k dispozici
 - Postupně z nich skládáme jednotlivé bloky, z nichž postupně vybudujeme celý systém
- Oba přístupy je nezbytné vhodně kombinovat
 - Při návrhu algoritmu pro řešení daného problému je snahou postupovat co nejvíce „shora-dolů“
 - V praxi je však třeba též postupovat „zdola-nahoru“ – pro optimalizaci návrhu (cena, příkon apod.) je třeba znát cílovou technologii, ve které bude systém fyzicky realizován, a využívat její komponenty

- Návrh = tvorba algoritmu a jeho implementace (syntéza)
- Algoritmus
 - Intuitivně - postup, který nás dovede k řešení úlohy
 - Formálně – „Přesně definovaná konečná posloupnost příkazů (kroků), jejichž prováděním pro každé přípustné vstupní hodnoty získáme po konečném počtu kroků odpovídající výstupní hodnoty“ [z kurzu Základy programování]
- Syntéza
 - Z formálního popisu algoritmu je třeba vytvořit výpočetní strukturu (logický obvod), která jej implementuje
 - Tvorba vhodné struktury se dnes provádí do značné míry automatizovaně
- Existuje mnoho výpočetních struktur, které implementují daný algoritmus (vícenásobná realizace)
 - Jejich vlastnosti určují rychlost výpočtu, příkon, rozměry, atd.