

Simulace a logická syntéza

Jan Kořenek



Brno University of Technology, Faculty of Information Technology
Božetěchova 1/2, 612 66 Brno - Královo Pole
korenek@fit.vutbr.cz



- Pochopit práci se simulátorem obvodů GHDL
- Pochopit princip logické syntézy
 - Co je vstupem?
 - Jaké fáze má logická syntéza?
- Definovat si kritickou cestu v obvodu a její vliv na periodu hodinového signálu.
- Naučit se základní techniky zrychlení obvodů pomocí
 - zřetězeného zpracování (*Pipelining*) a
 - vyvažování zřetězené linky (*Retiming*).
- Jak popisovat číslicové obvody ve VHDL s ohledem na logickou syntézu do ASIC/FPGA.

- HDL popis obvodu je možné modelovat a simulovat
- Simulací myslíme **analýzu chování obvodu** (jeho vnitřních prvků a výstupů) v závislosti na:
 - **vstupních hodnotách** (kombinační obvody), nebo
 - **počátečním stavu** a **posloupnosti vstupních hodnot** (sekvenční obvody)
- Simulace obvodů:
 - probíhá ve virtuálním prostředí (Testbench) a
 - využívá model obvodu (HDL popis)
- Pro simulaci není třeba realizace obvodu ve fyzickém hardware
 - => **významná úspora času**

  - Testování obvodu implementovaného v HDL v prostředí implementovaném v HDL





- Testbench obvykle obsahuje
 - Instanci vyvíjené komponenty označenou jako UUT (Unit Under Test)
 - Generátor testovacích vektorů
 - Monitorování a ověřování reakcí UUT

- Nástroj pro automatizovanou analýzu chování obvodu popsaného v HDL

```
entity testbench is
end entity testbench;

architecture arch of testbench is
    signal in1, in2, in3, y: std_logic;
begin
    UUT : entity work.mux
    port map(
        ...
    );

      test : process
    begin
        ...
        wait;
    end process;
end architecture;
```



- Proprietární simulátory
 - ModelSim/Questa (Mentor Graphics)
 - Nejrozšířenější HDL simulátor v rámci vývoje pro FPGA
 - VCS (Synopsis)
 - NCSim (Cadence)
 - ISim, XSim (AMD/Xilinx)
 - Integrované v nástrojích od AMD/Xilinx
- Volně dostupné simulátory pro Verilog
 - Verilator
- Volně dostupné simulátory pro VHDL
 - GHDL

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HDL_simulators

- GHDL = GNU Hardware Design Language
- Volně dostupný open-source analyzátor, překladač a simulátor jazyka VHDL
 - Plná podpora VHDL 1987, 1993, 2002
 - Částečná podpora VHDL 2008 a 2019
- Implementuje přímý překlad VHDL do strojového kódu
 - nevyužívá se překlad přes jiný jazyk => rychlejší analýza, kompilace, simulace
- Neobsahuje prohlížeč časových diagramů
- Experimentální podpora syntézy VHDL
- Odkazy
 - <https://github.com/ghdl/ghdl> (zdrojový kód)
 - <https://ghdl.github.io/ghdl/> (dokumentace)



- GHDL aktuálně podporuje tři různé generátory strojového kódu (tzv. backends)
- **mcode**: vestavěný backend
 - Nejsnadnější použití, ale nejpomalejší simulace
 - Pro simulaci se nevytváří binární soubor
- **LLVM**: Low-Level Virtual Machine (llvm.org)
 - Kompromis mezi jednoduchostí použití a rychlostí simulace
 - Pro simulaci se vytváří binární soubor
- **GCC**: GNU Compiler Collection (gcc.gnu.org)
 - Nejsložitější použití, ale nejrychlejší simulace
 - Pro simulaci se vytváří binární soubor
- Nebude-li uvedeno jinak, uvažujeme na dalších slajdech využití vestavěného backendu mcode

- Jednotný formát specifikace parametrů při spouštění GHDL
 - První parametr určuje **příkaz**, jehož výsledek lze modifikovat pomocí **přepínačů**

`ghdl command [options...]`


- Dva základní způsoby použití GHDL:

- ruční ošetření závislostí (tzv. design build)

1. **Analýza** (analysis) `[-a]`
2. **Zpracování** (elaboration) `[-e]`
3. **Simulace** (run) `[-r]`

- automatické ošetření závislostí (tzv. design rebuild)

 1. **Načtení** (import) `[-i]`
2. **Překlad** (make) `[-m]`
3. **Simulace** (run) `[-r]`



1. Analýza (analysis)

- Obdoba překladu zdrojového souboru do objektového souboru

```
ghdl -a <[options...] file...>
```

2. Zpracování (elaboration)

- Obdoba sestavení spustitelného binárního souboru z objektových souborů a knihoven

```
ghdl -e <[options...] [library.]top_unit [arch]>
```

3. Simulace (run)

- Obdoba spuštění spustitelného binárního souboru
- Pozor, `[options...] != [simulation_options...]`

```
ghdl -r <[options...] [library.]top_unit [arch] [simulation_options...]>
```

- V případě backendů LLVM a GCC lze v popisech výše vypustit slovo „obdoba“

1. Načtení (import)

- Načtení zdrojových souborů a identifikace jednotlivých částí obvodu

```
ghdl -i <[options...] file...>
```

2. Překlad (make)

- Analýza a zpracování načtených zdrojových souborů bez potřeby specifikace závislostí mezi jednotlivými soubory

```
ghdl -m <[options...] [library.]top_unit [arch]>
```

3. Simulace (run)

- Obdoba spuštění spustitelného binárního souboru
- Pozor, `[options...] != [simulation_options...]`

```
ghdl -r <[options...] [library.]top_unit [arch] [simulation_options...]>
```

- Příkaz pro simulaci (run) umožňuje specifikovat nejen přepínače příkazu `[options...]`, ale i přepínače simulace `[simulation_options...]`

- Přepínače příkazu musí být od přepínačů simulace striktně odděleny

`ghdl -r <[options...] [library.]top_unit [arch] [simulation_options...]>`

- Příklady `[options...]`:

- `--std=<STANDARD>`
- `--workdir=<DIR>`
- `-fsynopsys`
- `-fexplicit`
- a mnoho dalších...

- Příklady `[simulation_options...]`

- `-gGENERIC=VALUE`
- `--assert-level=<LEVEL>`
- `--stop-time=<TIME>`
- `--stop-delta=<N>`
- a mnoho dalších ...

<https://ghdl.github.io/ghdl/using/InvokingGHDL.html#options>

<https://ghdl.github.io/ghdl/using/Simulation.html#simulation-options>


- GHDL neobsahuje prohlížeč časových diagramů, nicméně umožňuje export hodnot signálů v několika formátech
 - **VCD** (Value Change Dump) [--vcd, --vcdgz]
 - Široce rozšířený formát definovaný ve standardu HDL jazyka Verilog
 - Nepodporuje export všech datových typů z VHDL
 - **FST** (Fast Signal Trace) [--fst]
 - Nejúspornější z uvedených formátů
 - Podporou konstrukcí jazyka VHDL ekvivalentní formátu VCD
 - **GHW** (GHDL Waveform) [--wave]
 - Proprietární formát pro export hodnot signálů
 - Podporuje všechny datové typy jazyka VHDL
- Časové diagramy ve všech uvedených formátech je možné zobrazit např. pomocí externího nástroje **GTKWave**

Zoom v okně signálů


Panel simulačních nástrojů

Struktura obvodu

Signály v rámci
vybrané
komponenty

 

 - Simulace rozšířená o pokročilé testovací techniky
 - Náhodné generování testovacích vektorů podle omezujících podmínek
 - Analýza pokrytí funkcionality systému
 - Definice a kontrola invariantních podmínek
 - Automatické vyhodnocování správnosti výstupních transakcí
- Typicky implementováno s využitím jazyka SystemVerilog
- Využívá se metodika UVM (Universal Verification Methodology)




Podrobnosti viz volitelný magisterský kurz
Funkční verifikace číslicových systémů

- Transformace popisu obvodu do konfigurace pro technologii FPGA nebo do podkladů pro vytvoření masky pro výrobu IC/ASIC


Popis obvodu

Proces syntézy

 - Obvod je možné popsat na různých úrovních abstrakce (míra detailu)
 - Algoritmus popisující činnost obvodu
 - Zapojení skládající se z obvodových prvků (Registr, čítač, sčítačka, multiplexor, ...)



FPGA nebo IC/ASIC

 


- Popis synchronních obvodů řízených hodinovým signálem
- Oddělení kombinační logiky registry nebo paměťovými prvky
- Chování obvodu řízené hodinovým signálem




Snadná analýza chování i časových parametrů obvodu

- Detailní propojení komponent cílové technologie

 - Schéma pouze z prvků cílové technologie
- Nejčastěji ve formátu EDIF, ale může být popsán i ve VHDL nebo Verilog



 - Podklady pro výrobu čipů v dané cílové technologii
- Geometrické obrazce které odpovídají křemíkové nebo metal-oxidové vrstvě, tvoří základní prvky výsledného integrovaného obvodu



- Syntéza: Automatická transformace mezi různými úrovněmi popisu
 - Vytváří přesnější (jemnější) popis obvodu s cílem dosáhnout parametry zadané uživatelem: *rychlost*, *plocha na čipu*, *spotřeba*, testovatelnost a podobně.
 - Kromě samotného obvodu je vstupem také sada požadavků (*constraints*) specifikovaných uživatelem (perioda hodin, zpoždění propojovacích vodičů, atd.)


Behaviorální syntéza

Z behaviorálního popisu algoritmu je vytvořena reprezentace na úrovni RT (meziregistrových přenosů)

Logická syntéza


Z HDL popisu na úrovni RT (meziregistrových přenosů) je vytvořen NetList prvků cílové technologie

 - Logická syntéza rozpozná prvky cílové technologie, následně jsou odvozeny informace pro tvorbu masky IO




- Nejprve se pouze verifikuje funkce obvodu, v dalších fázích vývojového cyklu se ověřuje také časování obvodu.
- Odhalení chyby funkce nebo nesplněné časování znamená návrat do úvodních fází vývojového procesu

 
- Logická syntéza rozpozná prvky cílové technologie, následně jsou odvozeny informace pro tvorbu masky IO



- Nejprve se pouze verifikuje funkce obvodu, v dalších fázích vývojového cyklu se ověřuje také časování obvodu.
- Odhalení chyby funkce nebo nesplněné časování znamená návrat do úvodních fází vývojového procesu

 - Vstupem syntézy je
 - popis obvodu v některém z HDL jazyků,
 - knihovna prvků cílové technologie a
 - uživatelem definovaná omezení
- Proces syntézy vytváří „optimalizovaný“ NetList na úrovni prvků cílové technologie
- V průběhu syntézy se provádí různé optimalizace na (i) *rychlost*, (ii) *plochu*, (iii) *spotřebu*, (iv) *testovatelnost*, atd.



 

- Vstup: **Finite State Machine (FSM)** definovaný jako (X, Y, Z, P, V) , kde
 - X je vstupní abeceda
 - Y je výstupní abeceda
 - Z je množina vnitřních stavů
 - $P : X \times Z \rightarrow Z$ je přechodová funkce
 - $V : X \times Z \rightarrow Y$ je výstupní funkce
- Výstup: **Obvod (G, W)** , kde
 - G je množina prvků cílové technologie (hradla, registry a podobně) a
 - W je množina propojů mezi prvky cílové technologie G

Syntéza probíhá typicky ve třech základních krocích:

1. HDL popis obvodu je převeden do interní reprezentace syntézního nástroje


Na základě analýzy zdrojového kódu je celý kód převede na zapojení z primitivních hradel AND, OR, Invertor, registry typu flip-flop a podobně. Interní reprezentace odpovídá zdrojovému kódu, není nijak optimalizována

2. Boolovské optimalizace interní reprezentace

Pomocí teorémů Boolovy algebry jsou minimalizovány reprezentace logických funkcí. Výsledkem je optimalizovaná interní reprezentace obvodu.

 3. Mapování do hradel cílové technologie

S využitím knihovny obsahující prvky cílové technologie je provedeno mapování zapojení obvodu na zapojení těchto prvků. Výsledkem je NetList.



- Optimalizace logických výrazů



$$\begin{aligned} F(x, y, z) &= \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z + \bar{x} \cdot y \cdot z + x \cdot y \cdot \bar{z} \\ &= \bar{x} \cdot z \cdot (y + \bar{y}) + x \cdot y \cdot \bar{z} \\ &= \bar{x} \cdot z + x \cdot y \cdot \bar{z} \end{aligned}$$

- Techniky minimalizace kombinační logické sítě:

- Algebraická pomocí Boolovy algebry
- Graficky pomocí map
- Algoritmicky

Cíl mapování: Vytvořit interní reprezentace obvodu NetList, který je složen pouze z prvků cílové technologie

- Vstupem je *interní reprezentace obvodu ve formě acyklického orientovaného grafu (DAG)* a *knihovna prvků cílové technologie*
- DAG graf obsahuje jako uzly binární operace AND a hrany mohou být označeny tak, aby znázorňovaly buď přímé nebo negované vstupy
- Knihovna prvků cílové technologie popisuje funkci pomocí DAG AIG grafu
- Algoritmus hledá postupně v DAG grafu podgrafy reprezentující prvky cílové technologie, snaží se najít pokrytí vstupního grafu prvky tak, aby cena implementace byla co nejmenší
- Výstupem je NetList (zapojení) obsahující pouze prvky cílové technologie

- Reprezentace prvků cílové technologie pomocí DAG grafů složených pouze z prvků dvou-vstupový NAND a Invertor


INVERTER

2




NAND2

3

 


NAND3

4

 


NAND4

5

 


AOI21



4

 

AOI22

5

 

  


- Dva příklad pokrytí obvodu prvky cílové technologie
- Různé mapování má různou cenu implementace
- Cena může zohledňovat nejen plochu na čipu, ale i rychlosti zpracování

- Obsahuje informace o prvcích cílové technologie zahrnující
 - Logickou funkci ve formě DAG grafu
 - Zabranou plochu na čipu
 - Časování průchodu signálu ze vstupu na výstup
 - Omezení na fanout
 - Časová omezení

 Příklad pro hradlo AND

```
Library (x,y,z) {  
  cell (and2) {  
    area : 5;  
    pin (a1, a2) {  
      direction : input;  
      capacitance : 1;  
    }  
    pin (o1) {  
      direction : output;  
      function : "a1 * a2";  
      timing () {  
        intrinsic_rise : 0.37;  
        intrinsic_fall : 0.56;  
        rise_resistance: 0.1234;  
        fall_resistance: 0.4567;  
        related_pin : "a1 a2"  
      }  
    }  
  }  
}
```

- Constraints se používají pro řízení optimalizace a mapování
- V současnosti jsou nástroji podporované uživatelská omezení zohledňující *časování*, *spotřebu*, *velikost* nebo *umístění* obvodu nebo části obvodu.




- **Timing constraints** (časová omezení) se používají pro nastavení maximálního zpoždění pro vybrané cesty v obvodu
 - Nutí proces optimalizace a mapování ke splnění definovaných časů (zpoždění, frekvence, atd.)
 - Dosažení správných časových parametrů je jednou z nejtěžších úloh při návrhu obvodů pro technologii ASIC nebo FPGA

Clock constraint




Pad to Pad constraint

 

Syntézní nástroje automaticky kontrolují, jestli jsou splněna omezení zadaná uživatelem

- **Kritická cesta** – posloupnost logických prvků a propojů tvořící největší zpoždění mezi dvojicí registrů.

 
- Příklad: Součet všech dat uložených v paměti, součet po čtyřech vzorcích




- Jak určím kritickou cestu a spočítám její délku? $T = 2 + 5 + 1 + 5 + 1 + 5 + 1 = 20 \text{ ns}$
- Jaká bude maximální dosažitelná frekvence obvodu? $f = 1/T = 1/20\text{ns} = 50 \text{ MHz}$
- Jak dlouho bude trvat výpočet při zpracování 6 vzorků dat adresovaných pomocí vstupu i při maximální frekvenci? $t_{\text{výpočtu}} = 6 * 20 \text{ ns} = 120 \text{ ns}$

 - Jak zpracování více vzorků dat zrychlit?
- Můžeme se inspirovat výrobními linkami se sériovou výrobou.
 - Výroba každého nového auta je rozdělena do spousty malých operací
 - Současně se na lince vyrábí více aut, každé auto je v jiné fázi výrobního procesu
- Důsledek
 - Celá výroba jednoho auta sice trvá stejně dlouho, ale
 - máme vyšší produkci aut za jednotku času





	A, B, C, D	G, H	Y	Sum
T0: 0 ns	1, 2, 3, 4			0
T0: 5 ns	2, 3, 1, 1	3, 7		
T0: 10 ns	4, 1, 3, 3	4, 2	10	
T0: 15 ns	3, 1, 4, 1	5, 6	6	10
T0: 20 ns	2, 1, 1, 2	4, 5	11	16
T0: 25 ns	7, 2, 4, 1	3, 3	9	27

 


- Jak určím kritickou cestu a spočítám její délku? $T=2+5 = 7 \text{ ns}$
- Jaká bude maximální dosažitelná frekvence obvodu? $f=1/T = 1/7\text{ns} = 142,9 \text{ MHz}$
- Jak dlouho bude trvat výpočet při zpracování 6 vzorků dat adresovaných pomocí vstupu i při maximální frekvenci? $t_{\text{výpočtu}} = 3 * 7 \text{ ns} + 6 * 7\text{ns} = 63 \text{ ns}$

Doba než projde 1. vzorek linkou


Všechny vzorky na výstupu

Základní princip:

- Větší úsek kombinační logiky se rozdělí na několik menších částí
- Mezi jednotlivé části se vloží registry zajišťující zřetězení
- Po vložení **k registrových stupňů** lze dosáhnout až **$k+1$ násobné zrychlení** výpočtu, v každém taktu hodinového signálu je k dispozici jeden výsledek
- **Latence obvodu je ale k -krát vyšší!**
- **Důležité je, aby bylo zpoždění obvodů v jednotlivých stupních vyvážené**

 


 - *Metoda založena na přeuspořádání kombinační logiky mezi jednotlivými stupni zřetěžené architektury*
- Vede na *vyvážení kombinační cesty mezi registry* a možnost aplikovat vyšší pracovní frekvenci na celkový obvod
- Podle typu obvodu může metoda vést na zrychlení v řádu desítek procent výkonu
- *Dostupná obvykle ve formě volitelné optimalizace v syntézních nástrojích*



- ***Základní pravidlo metody Retiming***

 
- registr na výstupu kombinačního obvodu může být přesunut před tento prvek, pokud je aplikován na všechny jeho vstupy
- podobným způsobem registr může být přesunut ze vstupu kombinačního obvodu na výstup, pokud je přesunut ze všech jeho vstupních portů
- funkce obvodu zůstává v rámci této transformace zachována



- Syntéza dokáže pracovat pouze s podmnožinou jazyka VHDL - ***Syntetizovatelné VHDL***

 - Problematické konstrukce

- Čtení nebo zápis ze souboru
- Rozsah smyček a generických instancí musí být konstantní
- Inertní nebo transportní zpoždění definované pomocí příkazu wait
- Příkazy pro ověřování funkce komponent – assert, report, ...



Ne všechny konstrukce napsané ve VHDL jsou podporovány syntézními nástroji!

- Byl definován standard IEEE 1076.6 – 1999 pro logickou syntézu (obvody popsané na úrovni RT)

```
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_arith.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

Základní knihovna pro syntézu

Aritmetické operace

Práce bez znaménka

- Cílem standardu bylo definovat syntaxi a sémantiku umožňující ve VHDL snadno popisovat obvody vhodné pro logickou syntézu
- ***Definuje podmnožinu VHDL, která by měla být podporována všemi nástroji pro syntézu***

- Nežádoucí vznik Latch registrů
- Neúplný sensitivity list
- Proměnná délka smyčky nebo příkazu generate
- ...

- ***Inferring latches*** – nežádoucí vznik registrů typu Latch

Pokud popíšeme kombinační logickou síť (KLS) a není pro nějakou kombinaci vstupu definována hodnota výstupu, vytvoří na výstupu obvodu nežádoucí registr typu Latch. Latch registr umožní pro neošetřenou kombinaci vystavit na výstup předcházející hodnotu.

```
process (sel, a, b, c)
begin
  case sel is
    when "00" => mux_out <= a;
    when "01" => mux_out <= b;
    when "10" => mux_out <= c;
    when others => null;
  end case;
end process;
```

Neošetřené kombinace "11" na vstupu sel
Implementace
vytvoří Latch registr

```
process (sel, a, b, c)
begin
  mux_out <= a;
  case sel is
    when "00" => mux_out <= a;
    when "01" => mux_out <= b;
    when "10" => mux_out <= c;
    when others => null;
  end case;
end process;
```

Správně napsaný kód
vytvoří KLS (multiplexor)

- ***Incomplete sensitivity list*** – na senzitivity listu procesu nejsou umístěny všechny vstupní signály procesu

Pokud neuvedeme některé ze vstupních signálů na sensitivity list, dostáváme rozdílné chování obvodu v simulaci a v hardware. Chyba se špatně ladí. Syntéza problém indikuje hlášením “Incomplete sensitivity list”.

```
process (sel)
Begin
  mux_out <= a;
  case sel is
    when "00" => mux_out <= a;
    when "01" => mux_out <= b;
    when "10" => mux_out <= c;
    when "11" => mux_out <= d;
    when others => null;
  end case;
end process;
```

Chybí signály a, b, c, d

Syntéza vytvoří korektní multiplexor, protože analyzuje datové závislosti a funkci v rámci procesu. V simulaci nicméně nebude obvod reagovat na změny signálů a, b, c, d.

Různé chování obvodu v simulaci a po syntéze!

- Rozsah cyklu **for** nebo příkazu **generate** musí být znám v okamžiku syntézy
- Dynamický rozsah cyklů nebo podmíněné cykly **do/while** vedou na vytvoření dynamicky se měnícího obvodu → nelze syntézou vytvořit
- Řada syntézních nástrojů podporuje v definici rozsahu pouze typ integer

Příklad použití cyklu FOR

```
process(cnt_bin)
begin
  DO <= (others => '0');
  for i in 0 to 7 loop
    if (conv_std_logic_vector(i, 3) =
        cnt_bin) then
      DO(i) <= '1';
    end if;
  end loop;
end process;
```

Konstantní rozsah cyklu FOR

**Převod binárního čísla
do kódu 1 z n**

- **Language templates** – syntézní nástroje definují šablony kódu jako vhodné implementace základní komponent, kód vhodný pro syntézu
- Použití šablon dává vývojáři přesnou kontrolu nad syntézním nástrojem a současně poskytuje prostor pro optimalizace
- Popisují základní číslicové obvody jako jsou
 - registry a čítače,
 - multiplexory, demultiplexory,
 - komparátory, dekodéry,
 - různé typy pamětí,
 - automaty (FSM),
 - atd.

ISE Project Navigator (0.40d) - [Language Templates]

File Edit View Project Source Process Tools Window Layout Help

Start

We

Project

Open

New

Recent

Double

Language Templates...

Select All Ctrl+A

Preferences...

Invoke the Language Templates

UCF

VHDL

Common Constructs

Device Macro Instantiation

Device Primitive Instantiation

Simulation Constructs

Synthesis Constructs

Assertions & Functions

Attributes

Coding Examples

Accumulators

Arithmetic

Basic Gates

Bi-directional I/O

Comparators

Counters

Decoders

Encoders

Flip Flops

Logical Shifters

Misc

Multiplexers

RAM

ROM

Shift Registers

State-Machines

Info (State-machine)

Mealy State-Machine


Moore State-Machine

```
--Insert the following in the architecture before the begin keyword
--Use descriptive names for the states, like st1_reset, st2_search
type state_type is (st1_<name_state>, st2_<name_state>, ...);
signal state, next_state : state_type;
--Declare internal signals for all outputs of the state-machine
signal <output>_i : std_logic; -- example output signal
--other outputs

--Insert the following in the architecture after the begin keyword
SYNC_PROC: process (<clock>)
begin
    if (<clock>'event and <clock> = '1') then
        if (<reset> = '1') then
            state <= st1_<name_state>;
            <output> <= '0';
        else
            state <= next_state;
            <output> <= <output>_i;
            -- assign other outputs to internal signals
        end if;
    end if;
end process;

--MEALY State-Machine - Outputs based on state and inputs
OUTPUT_DECODE: process (state, <input1>, <input2>, ...)
begin
    --insert statements to decode internal output signals
```

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity dffx is
port (
    CLK    : in  std_logic;
    RST    : in  std_logic;
    DIN    : in  std_logic;
    DOUT   : out std_logic );
end dffx;
architecture behav of dffx is
begin
    process (CLK,RST)
    begin
        if (RST = '1') then
            DOUT <= '0';
        elsif (CLK'event and CLK = '1') then
            DOUT <= DIN;
        end if;
    end process;
end behav;
```

 


- CLK** (clock) – hodinový vstup
- RST**(reset) – asynchronní reset
- DIN** (data in) – data přivedená na vstup registru
- DOUT** (data output) – hodnota uložená v registru

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Mux is
port(    I3: in  std_logic_vector(2 downto 0);
        I2: in  std_logic_vector(2 downto 0);
        I1: in  std_logic_vector(2 downto 0);
        I0: in  std_logic_vector(2 downto 0);
        S : in  std_logic_vector(1 downto 0);
        O : out std_logic_vector(2 downto 0));
end Mux;
architecture behv1 of Mux is
begin
    process (I3,I2,I1,I0,S)
    begin
        case S is
            when "00" =>      O <= I0;
            when "01" =>      O <= I1;
            when "10" =>      O <= I2;
            when "11" =>      O <= I3;
            when others =>    O <= I0;
        end case;
    end process;
end behv1;

```

 

I0, I1, I2, I3

– přepínané vstupy

S

– řídicí vstup

Y

– výstup

```
proc_cstate : process (CLK, RST, next_state)
begin
    if RST = '1' then
        cur_state <= s_idle;
    elsif CLK'event AND CLK='1' then
        cur_state <= next_state;
    end if;
end process proc_cstate;
```

```
output_logic : process (cur_state)
begin
    DNEXT <= '0';
    ACK    <= '0';
    case cur_state is
    when s_data =>
        ACK    <= '1';
    when s_next =>
        DNEXT <= '1';
    when others =>
        null;
    end case;
end process output_logic;
```

```
nstate_logic : process (cur_state, RQ, DRDY)
begin
    next_state <= s_idle;
    case cur_state is
    -- ----- stav IDLE -----
    when s_idle =>
        if RQ='1' then
            next_state <= s_wait;
        else
            next_state <= s_idle;
        end if;
    -- ----- stav WAIT -----
    ...
    -- ----- stav DATA -----
    ...
    -- ----- stav NEXT -----
    when s_next =>
        next_state <= s_idle;
    when others =>
        null;
    end case;
end process nstate_logic;
```

- Jak byste popsali proces logické syntézy?
 - Co je vstupem a výstupem?
 - Jak se řeší v rámci logické syntézy optimalizace a jak funguje mapování na prvky cílové technologie?
 - Co určují uživatelská omezení (constraints)?
- Co určuje maximální dosažitelnou frekvenci obvodu?
- Jak se určí kritická cesta v obvodů?
- Dokázat určit pro zadaný obvod kritickou cestu a maximální frekvenci.
- Jaké znáte techniky zrychlení obvodů?
- Doplnit do obvodu registry, vytvořit zřetězenou linku, zkrátit kritickou cestu a zvýšit tak maximální dosažitelnou frekvenci obvodu.
- Jak popisovat základní logické prvky ve VHDL tak, aby proces syntézy obvodové prvky dokázal bez problému rozpoznat a optimalizoval.

Děkuji za pozornost!